

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ


# IEL - Projekt

*Jozef Hruška*

20. prosince 2017


# 1 Skupina - H

$$\begin{array}{llll} U_1 = 135V & U_2 = 80V & R_1 = 680 \, \Omega & R_2 = 600 \, \Omega & R_3 = 260 \, \Omega \\ R_4 = 310 \, \Omega & R_5 = 575 \, \Omega & R_6 = 870 \, \Omega & R_7 = 355 \, \Omega & R_8 = 265 \, \Omega \end{array}$$

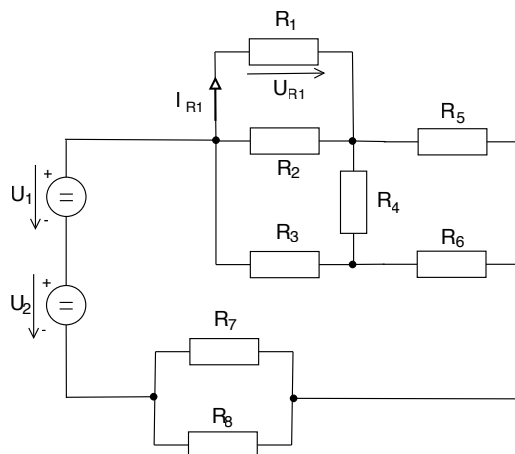

Obrázek 1: Východzí obvod projektu.

$$\begin{array}{lll} R_{78} = \frac{R_7 * R_8}{R_7 + R_8} & R_{12} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} & U_{12} = U_1 + U_2 \\ R_{78} = \frac{355 * 265}{355 + 265} & R_{12} = \frac{680 * 600}{680 + 600} & U_{12} = 135 + 80 \\ R_{78} = \frac{18815}{124} \Omega & R_{12} = \frac{1275}{4} \Omega & U_{12} = 215V \end{array}$$

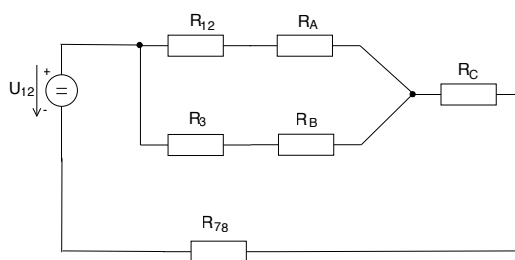

Obrázek 2: Evivalentný obvod.

$$\begin{aligned}
R_A &= \frac{R_4 * R_5}{R_4 + R_5} & R_B &= \frac{R_4 * R_6}{R_4 + R_6} & R_C &= \frac{R_5 * R_6}{R_5 + R_6} \\
R_A &= \frac{310 * 575}{310 + 575} & R_B &= \frac{310 * 870}{310 + 870} & R_C &= \frac{575 * 870}{575 + 870} \\
R_A &= 101,567\Omega & R_B &= \frac{17980}{117}\Omega & R_C &= \frac{33350}{117}\Omega
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_{C78} &= R_C + R_{78} & R_{A12} &= R_A + R_{12} & R_{B3} &= R_B + R_3 \\
R_{C78} &= \frac{33350}{117} + \frac{18815}{124} & R_{A12} &= 101,567 + \frac{1275}{4} & R_{B3} &= \frac{17980}{117} + 260 \\
R_{C78} &= 436,7766\Omega & R_{A12} &= 420,317\Omega & R_{B3} &= \frac{48400}{117}\Omega
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_{AB123} &= \frac{R_{A12} * R_{B3}}{R_{A12} + R_{B3}} & R_{EKV} &= R_{AB123} + R_{C78} \\
R_{AB123} &= \frac{420,317 * \frac{48400}{117}}{420,317 + \frac{48400}{117}} & R_{EKV} &= 208,4848 + 436,7766 \\
R_{AB123} &= 208,4848\Omega & R_{EKV} &= 645,2614\Omega
\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
I &= \frac{U_{12}}{R_{EKV}} & U_{RAB123} &= R_{AB123} * I & I_{A12} &= \frac{U_{RA12}}{R_{A12}} \\
I &= \frac{215}{645,2614} & U_{RAB123} &= 208,4848 * 0,3332 & I_{A12} &= \frac{69,4671}{420,317} \\
I &= 0,3332A & U_{RAB123} &= 69,4671V = U_{RA12} & I_{A12} &= 0,1653
\end{aligned}$$

$$U_{R12} = R_{12} * I_{A12} = 52,6894V = U_{R1} \quad (1)$$

$$I_{R1} = \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{52,6894}{680} = 0,0775A \quad (2)$$

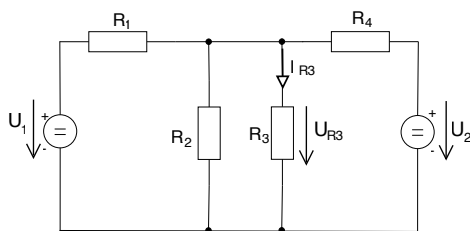
## 2 Skupina - A

$$\begin{aligned} U_1 &= 50V & U_2 &= 100V & R_1 &= 525 \Omega \\ R_2 &= 620 \Omega & R_3 &= 210 \Omega & R_4 &= 530 \Omega \end{aligned}$$



$$R_{23} = \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3} = \frac{620 * 210}{620 + 210}$$

$$R_{23} = \frac{13020}{83} \Omega$$

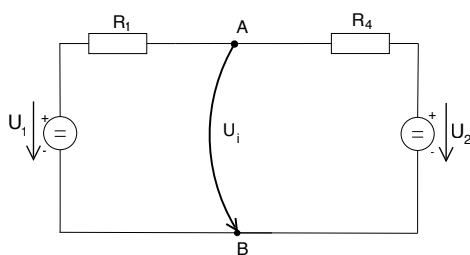


$$U_1 + U_{R1} + U_{R4} - U_2 = 0$$

$$U_1 + R_1 I_X + R_4 I_X - U_2 = 0$$

$$50 + 525 I_X + 530 I_X - 100 = 0$$

$$1055 I_X = 50$$

$$I_X = \frac{10}{211}$$

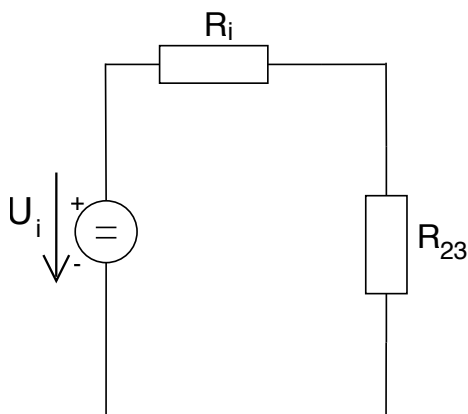

$$R_4 I_X + U_i - U_2 = 0$$

$$(530 * \frac{10}{211}) + U_i - 100 = 0$$

$$U_i = 100 - \frac{5300}{211} = \frac{15800}{211}$$

$$R_i = \frac{R_1 * R_4}{R_1 + R_4} = \frac{525 * 530}{525 + 530}$$

$$R_i = 263,7441 \Omega$$

$$I_{R23} = \frac{U_i}{R_i + R_{23}}$$

$$I_{R23} = \frac{\frac{15800}{211}}{263,7441 + \frac{13020}{83}}$$

$$I_{R23} = 0,178 A$$

$$U_{R23} = R_{23} * I_{R23}$$

$$U_{R23} = \frac{13020}{83} * 0,178$$

$$U_{R23} = 27,9224V = U_{R3}$$



$$I_{R3} = \frac{U_{R23}}{R_3}$$

$$I_{R3} = \frac{27,9224}{210}$$

$$I_{R3} = 132,96mA$$
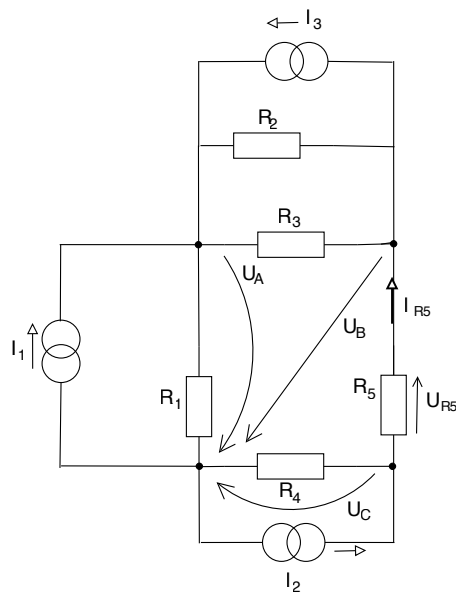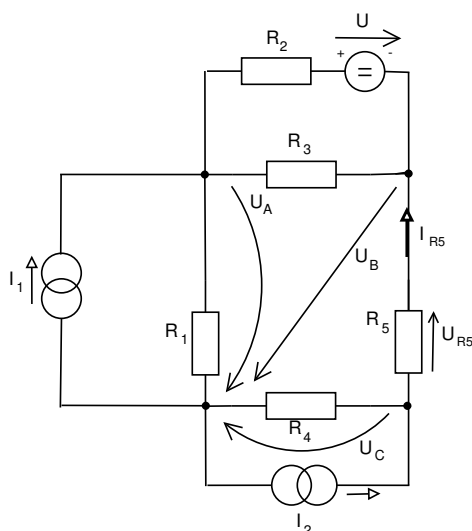
### 3 Skupina - C

$$\begin{aligned} U &= 110V & I_1 &= 0.85A & I_2 &= 0.75A & R_1 &= 44 \Omega \\ R_2 &= 31 \Omega & R_3 &= 56 \Omega & R_4 &= 20 \Omega & R_5 &= 30 \Omega \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{U}{R_2} = \frac{110}{31} & G_1 &= \frac{1}{R_1} = \frac{1}{44} & G_2 &= \frac{1}{R_2} = \frac{1}{31} \\ G_3 &= \frac{1}{R_3} = \frac{1}{56} & G_4 &= \frac{1}{R_4} = \frac{1}{20} & G_5 &= \frac{1}{R_5} = \frac{1}{30} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_3 & -G_2 - G_3 & 0 \\ -G_2 - G_3 & G_2 + G_3 + G_5 & -G_5 \\ 0 & -G_5 & G_4 + G_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 + I_3 \\ -I_3 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

Nahradíme si postupne stĺpce v hlavnej matici a vypočítame determinanty.


$$\Delta = \frac{4957}{22915200} \quad \Delta_B = \frac{-257713}{190960000} \quad \Delta_C = \frac{32243}{22915200} \quad U_B = \frac{\Delta_B}{\Delta} \quad U_C = \frac{\Delta_C}{\Delta}$$

$$\begin{aligned} -U_{R5} &= U_B - U_C & I_{R5} &= \frac{U_{R5}}{R_5} = \frac{12,7433}{30} \\ -U_{R5} &= -6,2388 - 6,5045 & I_{R5} &= 0,4248A \\ -U_{R5} &= -12,7433V \end{aligned}$$

## 4 Skupina - H
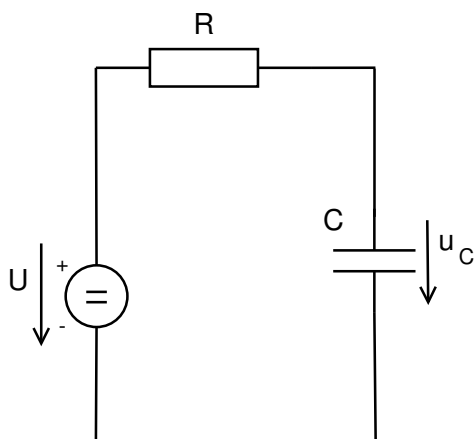
## 5 Skupina - A

$$U = 20V \quad C = 50F \quad R = 10\Omega \quad \mathcal{U}_C(0) = 9V$$



$$I = \frac{U_{R5}}{R_5}$$

$$U_R + U_C - U = 0$$

$$U_R = U - U_C$$

$$U'_C = \frac{I}{C} = \frac{U_R}{RC} = \frac{U - U_C}{RC}$$

$$U'_C + \frac{U_C}{RC} = \frac{U}{RC}$$

$$\lambda + \frac{1}{RC} = 0$$

$$\lambda = \frac{-1}{RC}$$

$$\mathcal{U}_C(t) = K(t)e^{\lambda t}$$

$$\mathcal{U}_C(t) = K(t)e^{\frac{t}{RC}}$$

$$\mathcal{U}'_C = K'(t)\left(\frac{-1}{RC}\right)e^{\frac{-t}{RC}} + K(t)\left(\frac{-1}{RC}\right)e^{\frac{-t}{RC}}$$

$$K'(t)e^{\frac{-t}{RC}} + K(t)\left(\frac{-1}{RC}\right)e^{\frac{-t}{RC}} + K(t)\left(\frac{1}{RC}\right)e^{\frac{-t}{RC}} = \frac{U}{RC}$$

$$K'(t)e^{\frac{-t}{RC}} = \frac{U}{RC}$$

$$K'(t) = \frac{U}{RC}e^{\frac{t}{RC}}$$



Úloha	Skupina	Výsledky
1	H	$U_{R1} = 52,6894V, I_{R1} = 77,5mA$
2	A	$U_{R3} = 27,9224V, I_{R3} = 132,96mA$
3	C	$U_{R5} = 12,7433V, I_{R5} = 424,8mA$
4	H	
5	A	